

平成28年度大学院博士前期課程一般入試問題（第1次）
電気回路（出題意図）

《総合理工学研究科 総合理工学専攻（機械・電気電子工学コース）》

1. 抵抗, インダクタンス, キャパシタンスを含む正弦波交流理論の理解と, その消費電力に関する理解を問う.
2. 抵抗とキャパシタンスを含む電気回路における, 過渡現象の理解を問う.